



4.5V

$R_{total} = 100\Omega + 200\Omega + 300\Omega$

$R_{total} = 600\Omega$

$V = I \cdot R \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{4.5V}{600\Omega}$

$I = 0,0075 A$

$R_1 = 0,0075 A \cdot 100\Omega = 0.75V$

$R_2 = 0,0075 A \cdot 200\Omega = 1.5V$

$R_3 = 0,0075 A \cdot 300\Omega = 2.25V$

Serial Connected

Clockwise

